



Du brauchst:

- 1 Batterie 4,5 V
- 1 Glühbirnchen
- 2 Kupferdrähte (an den Enden abisoliert)
- 1 Fassung



So arbeitest du:

1. Schraube das Glühbirnchen in die Fassung.
2. Verbinde die Fassung und die Batterie mit den beiden Kupferdrähten.
3. Bringst du das Birnchen zum Leuchten?



1



2

Achtung!



Zum Experimentieren NUR Batteriestrom verwenden!



St-8

Leuchtendes Glühbirnchen 3

